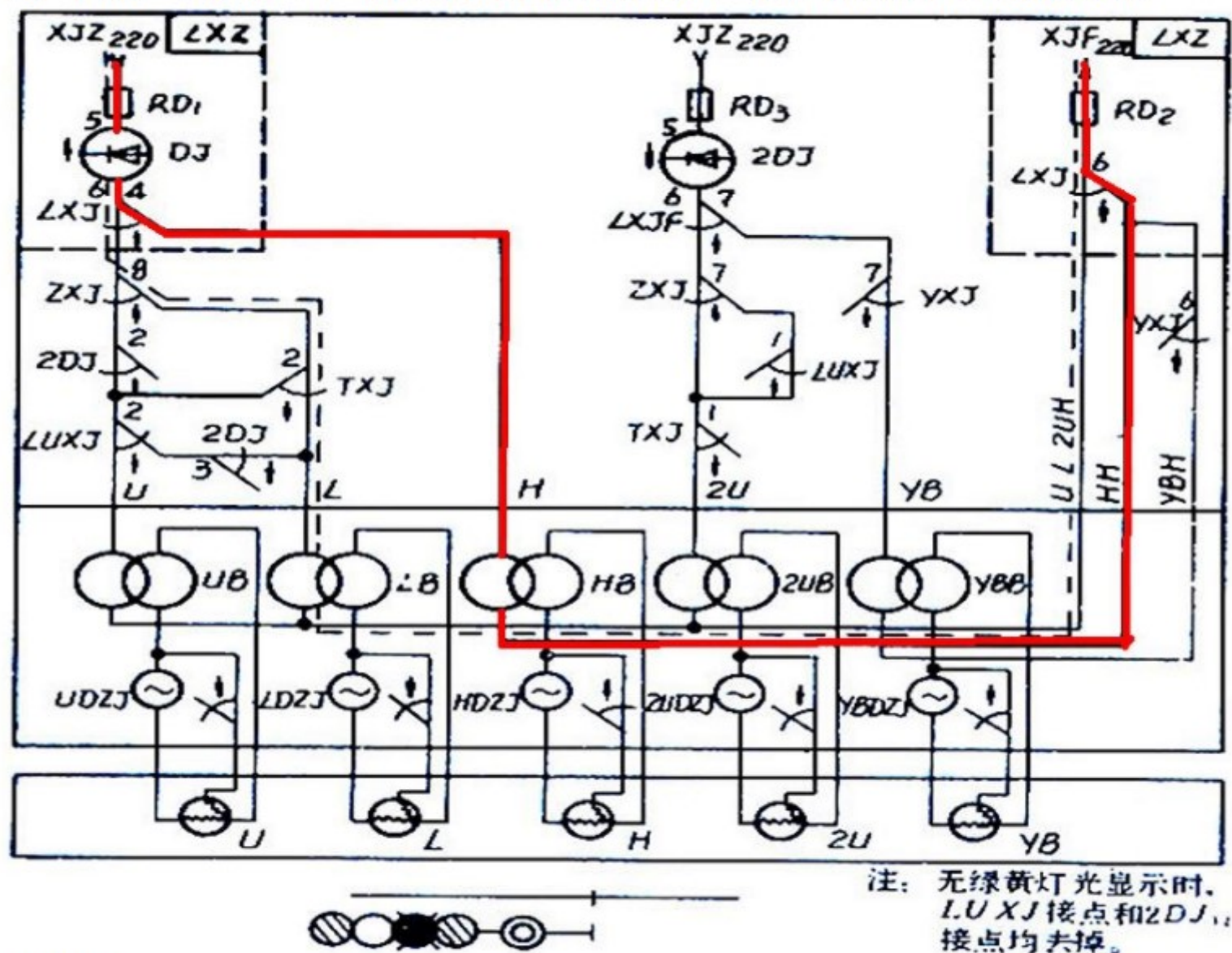


一、 进站信号机点灯电路

1、平时，LXJ 落下，进站信号机显示红灯，电路图如图中红线所示：



电路为：

$$XJZ_{220} - RD_1 - DJ_{5-6} - LXJ_{41-43} - HB_{11-12} - LXJ_{63-61} - RD_2 - XJF_{220}.$$